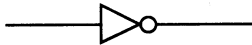


A	X
0	1
1	0

(a)

A	X
L	H
H	L

(b)



(c)



(d)

Fig. 3-2 Tables and symbols for the inverter: (a)truth table. (b)function table. (c)inverter symbol. and (d) alternative symbol.